

SoC설계

Lab#6

Ripple Carry Adder

컴퓨터공학과

201402439


천원준

1. Purpose of the lab


이번 과제의 목표는 4-to-1 MUX와 2-to-4 Decoder을 Structural, Dataflow, Behavioral Style로 구현하고 정상 작동하는지 확인해보는 것이다.

2. Design procedure

(1) Full-Adder

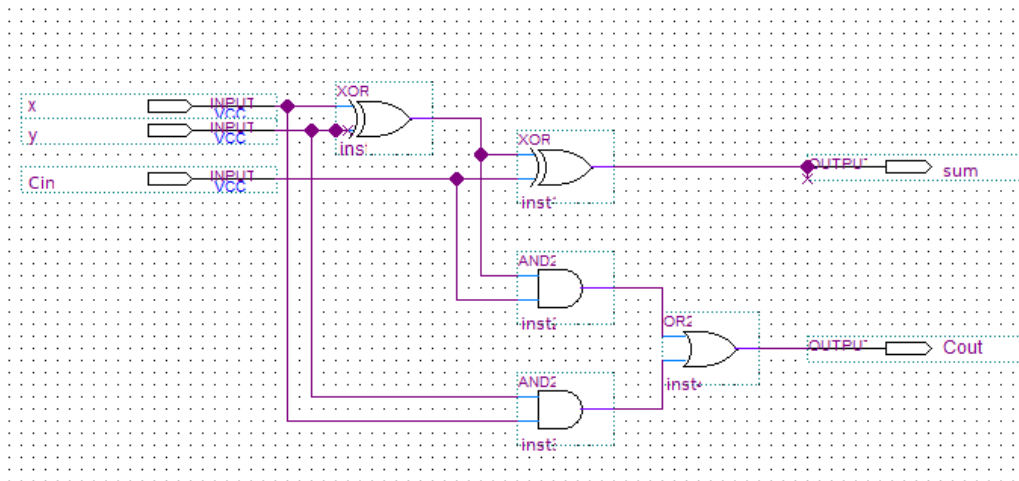

(2) 8-bit RCA

 

3. Simulation

- Full Adder

```
//Full Adder
module FA(x, y, cin, cout, sum);

//input & output
input x, y, cin;
output cout, sum;

//assign {cout, sum} = a + b + c; //using concate, cout : higher bit, sum : lower bit
assign {cout, sum} = x + y + cin;

endmodule |
```

x, y, cin 세 가지 1비트짜리 입력을 받아, 전부 합한 2비트값을 cout(상위 1비트), sum(하위 1비트)로 나눠서 출력해줍니다.

- 8-bit Ripple Carry Adder

```
//8-bit Ripple Carry Adder
//Top module

module RCA(x, y, cin, cout, sum);

//input
input [7:0] x, y; //8-bit input
input cin; //1-bit

//output
output [7:0] sum; //8-bit
output cout; //1-bit

wire [6:0] carry; //carry among the FAs

FA FA0(.x(x[0]), .y(y[0]), .cin(cin), .cout(carry[0]), .sum(sum[0]));
FA FA1(.x(x[1]), .y(y[1]), .cin(carry[0]), .cout(carry[1]), .sum(sum[1]));
FA FA2(.x(x[2]), .y(y[2]), .cin(carry[1]), .cout(carry[2]), .sum(sum[2]));
FA FA3(.x(x[3]), .y(y[3]), .cin(carry[2]), .cout(carry[3]), .sum(sum[3]));
FA FA4(.x(x[4]), .y(y[4]), .cin(carry[3]), .cout(carry[4]), .sum(sum[4]));
FA FA5(.x(x[5]), .y(y[5]), .cin(carry[4]), .cout(carry[5]), .sum(sum[5]));
FA FA6(.x(x[6]), .y(y[6]), .cin(carry[5]), .cout(carry[6]), .sum(sum[6]));
FA FA7(.x(x[7]), .y(y[7]), .cin(carry[6]), .cout(cout), .sum(sum[7]));

endmodule |
```

위에서 만든 Full Adder 모듈 8개를 이어 붙여, 8-bit Ripple Carry Adder를 만들었습니다. 첫번째 FA인 FA0의 입력값은 입력 x, y의 최하위 비트 1비트와 cin입니다. 출력값은 각 비트의 합인 sum과 carry[0]입니다. 하위 FA로부터 나온 carry값을 그 바로 다음 FA의 cin으로 넣어주는 방식으로 FA를 연결하여, 최상위 FA에서는 출력으로 나오는 carry를 cout에 넣어줍니다.

- **RCA testbench**

```
timescale 1ns/100ps

module RCA_tb;

//input(reg)
reg [7:0] x, y;
reg cin;

//output(wire)
wire cout;
wire [7:0] sum;











integer i, j;
integer num_correct, num_wrong;
reg [8:0] check;

RCA RCA0(.x(x), .y(y), .cin(cin), .cout(cout), .sum(sum));

initial begin
    num_correct = 0; num_wrong = 0;
    for(i=0; i<16; i=i+1)begin
        x=i;
        for(j=0; j<16; j=j+1)begin
            y=j;
            cin = 1'b0;
            check = x + y + cin;

            #10
            if({cout, sum} == check)
                num_correct = num_correct+1;
            else
                num_wrong = num_wrong+1;
        end
    end
    $display("num_correct = %d, num_wrong = %d", num_correct, num_wrong); //print
endmodule
```

Testbench에서는 for문을 이용하여 입력값을 x, y 각각 0~15까지 바꿔주면서 합이 제대로 나오는지 확인하였습니다. 입력값을 단순 합한 값을 저장하는 check 변수와 RCA를 통해 나온 합을 비교하여, RCA가 올바르게 연산하였으면 매 연산마다 num_correct의 값을 1씩 증가시킵니다. 연산이 올바르게 맞지 않다면 num_wrong의 값을 1씩 증가시킵니다.

		Mags								
	/RCA_tb/x	00001111	00000000							
	/RCA_tb/y	00001111	00000000	00000001	00000010	00000011	00000100	00000101	00000110	
	/RCA_tb/cin	0								
	/RCA_tb/cout	S0								
	/RCA_tb/sum	00011110	00000000	00000001	00000010	00000011	00000100	00000101	00000110	
	/RCA_tb/i	16	0							
	/RCA_tb/j	16	0	1	2	3	4	5	6	
	/RCA_tb/num_correct	256	0	1	2	3	4	5	6	
	/RCA_tb/num_wrong	0	0							
	/RCA_tb/check	000011110	000000000	000000001	000000010	000000011	000000100	000000101	000000110	

x가 0일 때, y값에 따라서 결과값이 정확히 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

		Msgs							
+	/RCA_tb/x	00001111	0000101						
+	/RCA_tb/y	00001111	00000000	00000001	00000010	00000011	00000100	00000101	00000110
	/RCA_tb/cin	0							
	/RCA_tb/cout	St0							
+	/RCA_tb/sum	00011110	00000101	00000110	00000111	00001000	00001001	00001010	00001011
+	/RCA_tb/j	16	5						
+	/RCA_tb/i	16	0	1	2	3	4	5	6
+	/RCA_tb/hum_correct	256	80	81	82	83	84	85	86
+	/RCA_tb/hum_wrong	0	0						
+	/RCA_tb/check	00001110	000000101	000000110	000000111	000001000	000001001	000001010	000001011

